

Bu devre 555 entegresi ile DC motor kontrolü yapan devredir.555 entegresi, kare dalga sinyali üreten zamanlayıcı entegresidir.

Bu devrede potansiyometre ile 555 entegresinin zamanlayıcı kısmını ayarlıyoruz. Bu sayede DC motorun hızını kontrol edebiliyoruz.

Bu devreyi kurarken https://youtu.be/gGLNYrMl_pA linkte bulunan videodan yardım aldım.